

实验1 单周期CPU仿真

姓名：江书洋

学号：519030910043

实验目的

1. 采用Verilog硬件描述语言在 EDA 设计平台 Quartus Prime 上，基于 Intel cyclone IV 系列 FPGA 完成具有执行 20 条 MIPS 基本指令的单周期 CPU 模块的设计。根据提供的单周期 CPU 示例程序的 Verilog 代码文件，将设计代码补充完整，实现该模块的电路设计。
2. 利用实验提供的标准测试程序代码，完成单周期 CPU 模块的功能仿真测试，验证 CPU 执行所设计的 20 条 RISC 指令功能的正确性。
3. 理解计算机五大组成部分的协调工作原理，理解存储程序自动执行的原理和掌握运算器、存储器、控制器的设计和实现原理。

实验流程

1. 根据所学知识填补Real_Value_Table_to_student.xls，从而使用该文件完成sc_cu.v文件
2. 根据逻辑填充sc_cu.v和alu.v文件。
3. 使用给出的波形仿真文件进行仿真得到波形图

excel文件填写思路

R型指令

1. 由于下一条指令的执行都是 $PC + 4$ ，因此pcsource一列全部为0 0。
2. 查找教科书，得到aluc各项值。
3. 根据逻辑，只有sll, srl, sra三条指令有移位操作，因此只有这三条指令的shift为1。
4. R型指令都没有进行立即数计算，因此aluimm列都为0。
5. R型指令的符号扩展并没有影响，所有sext列为x。
6. 根据R型指令的特性，都有写寄存器操作，都没有写内存操作，因此wmem为0，wreg为1。
7. R型指令都没有从内存写到寄存器、写到rt寄存器、调用jal的操作，因此m2reg, regrt, call jal三列都为0。

I型指令

1. 当beq的比较结果为1时，零标志位置为1，此时下一条指令从 $PC + 4 + imm * 4$ 位置处执行。bne操作刚好相反。通过以上的逻辑填充z字段以及pcsource字段，其余指令的pcsource和R型指令类似，都为0 0。
2. 查找教科书，得到aluc各项值。其中beq和bne命令我是使用异或的aluc进行填写，实际上使用sub指令的aluc也是可以的。
3. 没有移位操作，shift均为0。
4. 除了beq, bne操作是用立即数进行PC运算，其余都是进行alu运算，因此除了这两条指令的aluimm为0以外，其他指令的该字段都为1。
5. 根据各项指令的内部逻辑，填写sext字段。
6. 只有sw操作有写内存操作，它的wmem为1，其余的指令都为0。alu型的I型指令都有写寄存器操作，lw, lui也写寄存器，因此除这几条指令的m2reg为1以外其他指令的该字段为0。

7. 根据各条指令的特性, 填写regrt字段。由于只有jal一条指令, 因此只有它的call jal字段为1, 其余的都为0或者x。

填写完成的excel表展示

输入																		
指令	指令格式	op	rs	rt	rd	sa	func	z	pcsource [1..0]	aluc [3..0]	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call jal
add	add rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100000	x	0 0	0 0 0 0	0	0	x	0	1	0	0	0
sub	sub rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100010	x	0 0	x 1 0 0	0	0	x	0	1	0	0	0
and	and rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100100	x	0 0	x 0 0 1	0	0	x	0	1	0	0	0
or	or rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100101	x	0 0	x 1 0 1	0	0	x	0	1	0	0	0
xor	xor rd, rs, rt	000000	rs	rt	rd	00000	100110	x	0 0	x 0 1 0	0	0	x	0	1	0	0	0
sll	sll rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000000	x	0 0	0 0 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0
srl	srl rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000010	x	0 0	0 1 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0
sra	sra rd, rt, sa	000000	00000	rt	rd	sa	000011	x	0 0	1 1 1 1	1	0	x	0	1	0	0	0
jr	jr rs	000000	rs	00000	00000	00000	001000	x	1 0	x x x x	x	x	x	0	0	x	x	x

指令	指令格式	op	rs	rt	rd	sa	func	z	pcsource [1..0]	aluc [3..0]	shift	aluimm	sext	wmem	wreg	m2reg	regrt	call jal
addi	addi rt, rs, imm	001000	rs	rt	imm				0 0	0 0 0 0	0	1	1	0	1	0	1	0
andi	andi rt, rs, imm	001100	rs	rt	imm				0 0	x 0 0 1	0	1	0	0	1	0	1	0
ori	ori rt, rs, imm	001101	rs	rt	imm				0 0	x 1 0 1	0	1	0	0	1	0	1	0
xori	xori rt, rs, imm	001110	rs	rt	imm				0 0	x 0 1 0	0	1	0	0	1	0	1	0
lw	lw rt, imm(rs)	100011	rs	rt	imm				0 0	x x x x	0	1	1	0	1	1	1	0
sw	sw rt, imm(rs)	101011	rs	rt	imm			0	0 0	x x x x	0	1	1	1	0	0	0	0
beq	beq rs, rt, imm	000100	rs	rt	imm			1	0 1	x 0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0
bne	bne rs, rt, imm	000101	rs	rt	imm			0	0 1	x 0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0
lui	lui rt, imm	001111	00000	rt	imm			1	0 0	x 1 1 0	0	1	x	0	1	0	1	0
j	j addr	000010	addr						1 1	x x x x	x	x	x	0	0	x	x	x
jal	jal addr	000011	addr						1 1	x x x x	x	x	x	0	1	x	x	1

填写完成的alu.v代码

```

module alu (a,b,aluc,s,z);
    input [31:0] a,b;
    input [3:0] aluc;
    output [31:0] s;
    output      z;
    reg [31:0] s; // alu的输出
    reg      z; // zero flag 如果输出的s为0那么flag置为1,反之置为0
    always @ (a or b or aluc)
        begin
            // event
            casex (aluc)
                4'bx000: s = a + b; //x000 ADD
                4'bx100: s = a - b; //x100 SUB
                4'bx001: s = a & b; //x001 AND
                4'bx101: s = a | b; //x101 OR
                4'bx010: s = a ^ b; //x010 XOR
                4'bx110: s = b << 16; //x110 LUI: imm << 16bit
                4'b0011: s = b << a; //0011 SLL: rd <- (rt << sa)
                4'b0111: s = b >> a; //0111 SRL: rd <- (rt >> sa)
            (logical)
                4'b1111: s = $signed(b) >>> a; //1111 SRA: rd <- (rt >> sa)
            (arithmetic)
                default: s = 0;
            endcase
        end

```

```

        if (s == 0) z = 1;
        else z = 0;
    end
endmodule

```

这里的逻辑右移左移都不需要加\$unsigned()进行转换，这是由于逻辑右移的定义决定的，如果一个有符号的数进行逻辑右移，那么会在开始处补0，如下所示：

10111001 -> 01011100（右移一位）因此逻辑右移有可能改变原值的符号，不需要加入\$unsigned()对b进行类型转换。

填写完成的sc_cu.v代码

```

module sc_cu (op, func, z, wmem, wreg, regrt, m2reg, aluc, shift,
              aluimm, pcsource, jal, sext);
    input  [5:0] op,func;
    input      z;
    output      wreg,regrt,jal,m2reg,shift,aluimm,sext,wmem;
    output [3:0] aluc;
    output [1:0] pcsource;
    wire r_type = ~|op;
    wire i_add = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; //100000
    wire i_sub = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & ~func[0]; //100010

    // please complete the deleted code.

    wire i_and = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & ~func[1] & ~func[0]; // 100100

    wire i_or  = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & ~func[1] & func[0]; // 100101

    wire i_xor = r_type & func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                func[2] & func[1] & ~func[0]; // 100110

    wire i_sll = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; // 000000

    wire i_srl = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & ~func[0]; // 000010

    wire i_sra = r_type & ~func[5] & ~func[4] & ~func[3] &
                ~func[2] & func[1] & func[0]; // 000011

    wire i_jr  = r_type & ~func[5] & ~func[4] & func[3] &
                ~func[2] & ~func[1] & ~func[0]; // 001000

    wire i_addi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001000
    wire i_andi = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; //001100

```

```

wire i_ori  = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; // 001101
wire i_xori = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & ~op[0]; // 001110
wire i_lw   = op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; // 100011
wire i_sw   = op[5] & ~op[4] & op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; // 101011
wire i_beq  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & ~op[0]; // 000100
wire i_bne  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & op[2] & ~op[1] & op[0]; // 000101
wire i_lui  = ~op[5] & ~op[4] & op[3] & op[2] & op[1] & op[0]; // 001111
wire i_j    = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & ~op[0]; // 000010
wire i_jal  = ~op[5] & ~op[4] & ~op[3] & ~op[2] & op[1] & op[0]; // 000011


assign pcsource[1] = i_jr | i_j | i_jal;
assign pcsource[0] = ( i_beq & z ) | (i_bne & ~z) | i_j | i_jal ;


assign wreg = i_add | i_sub | i_and | i_or   | i_xor   |
              i_sll | i_srl | i_sra | i_addi | i_andi |
              i_ori | i_xori | i_lw | i_lui  | i_jal;


assign aluc[3] = i_sra;
assign aluc[2] = i_sub | i_or | i_srl | i_sra | i_ori | i_lui;
assign aluc[1] = i_xor | i_sll | i_srl | i_sra | i_xori | i_beq | i_bne |
i_lui;
assign aluc[0] = i_and | i_or | i_sll | i_srl | i_sra | i_andi | i_ori;
assign shift   = i_sll | i_srl | i_sra ;

 

assign aluimm  = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_sw | i_lui;
assign sext    = i_addi | i_lw | i_sw | i_beq | i_bne;
assign wmem     = i_sw;
assign m2reg    = i_lw;
assign regrt   = i_addi | i_andi | i_ori | i_xori | i_lw | i_lui;
assign jal     = i_jal;

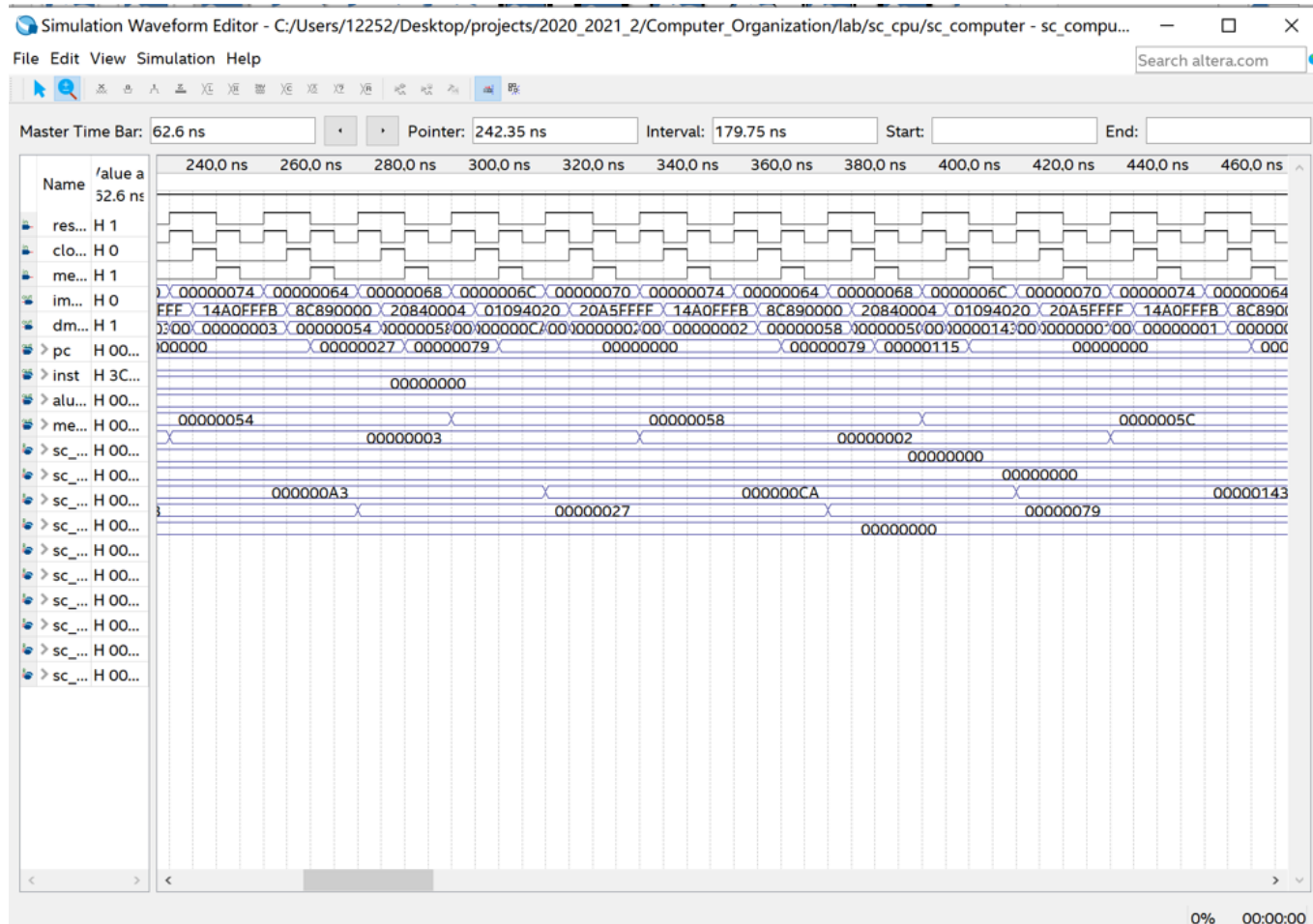

endmodule


```


实验结果


整体的波形图一览





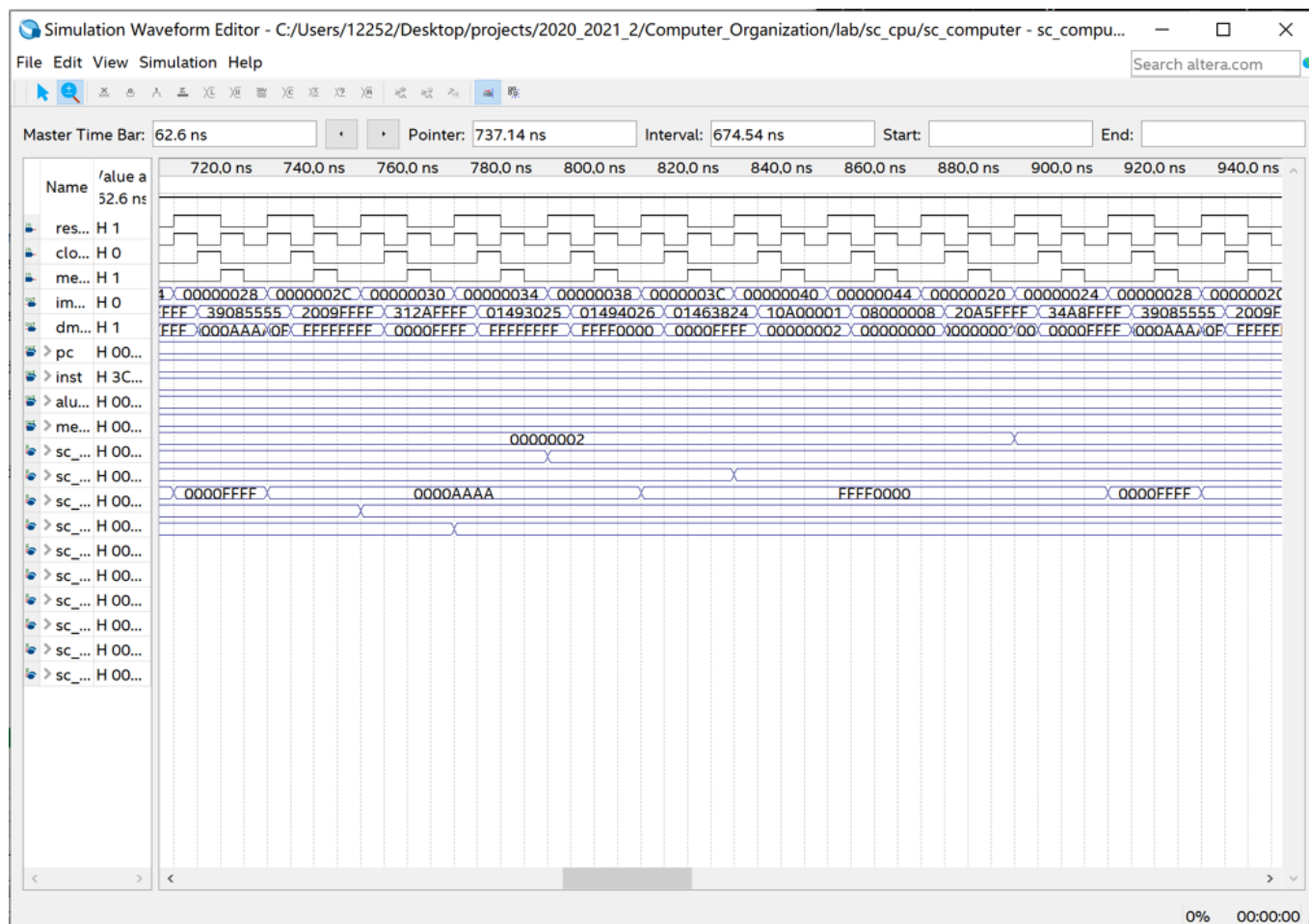

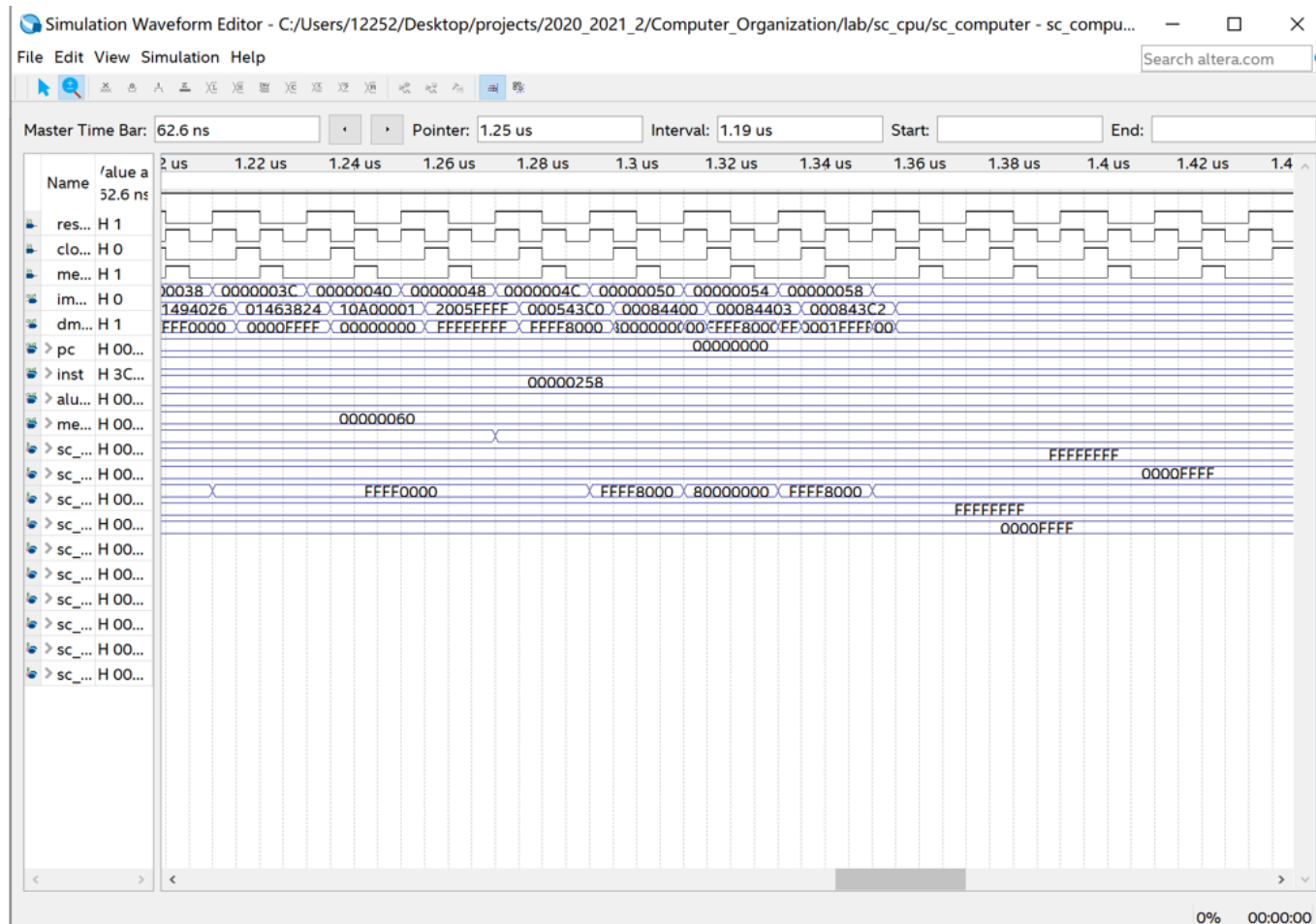

 

可以看到和老师给出的参考波形图一样，可以认为仿真正确。

总结

通过本次实验，对教科书中有关单周期CPU的部分有了更加深刻的了解，同时也更加熟悉了使用FPGA进行仿真的流程。